

# Índice

<b>1 Introducción .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Planteamiento del problema.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2 Objetivos.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Justificación del problema.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Marco Teórico.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Electromagnetismo.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1.1 Campo magnético de un conductor.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.2 Electroimán.....</b>	<b>7</b>
<b>2.2 Efecto Hall .....</b>	<b>8</b>
<b>2.3 Sensor de efecto Hall.....</b>	<b>10</b>
<b>2.4 Microcontrolador .....</b>	<b>11</b>
<b>2.4.1 El procesador.....</b>	<b>11</b>
<b>2.4.2 Memoria .....</b>	<b>12</b>
<b>2.4.2.1 Memoria volátil .....</b>	<b>12</b>
<b>2.4.2.2 Memoria no volátil .....</b>	<b>12</b>
<b>2.4.3 Periféricos de entrada y salida.....</b>	<b>13</b>
<b>2.4.4 Arquitectura del Microcontrolador.....</b>	<b>14</b>
<b>2.5 Diodo freewheeling .....</b>	<b>14</b>
<b>2.6 Multiplexor .....</b>	<b>16</b>
<b>2.7 Electrocardiometría .....</b>	<b>17</b>
<b>3 Desarrollo del proyecto.....</b>	<b>21</b>
<b>3.1 Unidad de generación de señales .....</b>	<b>21</b>
<b>3.2 Unidad de recepción de señales .....</b>	<b>28</b>
<b>4 Conclusiones.....</b>	<b>39</b>
<b>5 Anexos.....</b>	<b>41</b>
<b>5.1 El Microcontrolador PIC .....</b>	<b>41</b>
<b>5.1.1 Entorno de programación del PIC .....</b>	<b>41</b>
<b>5.1.2 Programación del PIC.....</b>	<b>41</b>
<b>Apéndice A Hoja de especificaciones para el multiplexor.....</b>	<b>42</b>
<b>Apéndice B Hoja de especificaciones para el transistor.....</b>	<b>50</b>
<b>Apéndice C Hoja de especificaciones para el sensor de efecto hall .....</b>	<b>54</b>

Apéndice D Hoja de especificaciones para el microcontrolador PIC16F628A .....	56
Apéndice E Hoja de especificaciones para el microcontrolador PIC18F4550 .....	61
<b>6 Bibliografía .....</b>	<b>67</b>

## Índice de figuras

<b>Figura 1: Imanes unidos a un núcleo de hierro .....</b>	<b>4</b>
<b>Figura 2: Polos y líneas de fuerza de un imán.....</b>	<b>4</b>
<b>Figura 3: Atracción y repulsión de imanes.....</b>	<b>5</b>
<b>Figura 4: Partición de un imán.....</b>	<b>5</b>
<b>Figura 5: Líneas de fuerza de un imán visualizadas con limaduras de hierro.....</b>	<b>6</b>
<b>Figura 6: Campo magnético generado por el paso de corriente .....</b>	<b>6</b>
<b>Figura 7: Campo magnético generado en una bobina .....</b>	<b>7</b>
<b>Figura 8: Electroimán.....</b>	<b>8</b>
<b>Figura 9: Principio del efecto hall.....</b>	<b>9</b>
<b>Figura 10: Sensores de efecto hall.....</b>	<b>10</b>
<b>Figura 11: Arquitectura Von Newmann.....</b>	<b>14</b>
<b>Figura 12: Arquitectura Harvard.....</b>	<b>15</b>
<b>Figura 13: Circuito sin diodo flyback .....</b>	<b>16</b>
<b>Figura 14: Uso del diodo flyback.....</b>	<b>16</b>
<b>Figura 15: Esquema de un multiplexor 2 a 1 .....</b>	<b>17</b>
<b>Figura 16: Electrocardiograma .....</b>	<b>17</b>
<b>Figura 17: Electrodo .....</b>	<b>18</b>
<b>Figura 18: Colocación de los electrodos en las extremidades .....</b>	<b>18</b>
<b>Figura 19: Localización de los 6 puntos de las derivaciones precordiales .....</b>	<b>19</b>
<b>Figura 20: Electrocardiogramas de las 6 derivaciones precordiales.....</b>	<b>20</b>
<b>Figura 21: Código de colores para la colocación de los electrodos en el cuerpo .....</b>	<b>20</b>
<b>Figura 22: Representación del sistema completo.....</b>	<b>21</b>
<b>Figura 23: Acercamiento y alejamiento del solenoide al sensor .....</b>	<b>22</b>
<b>Figura 24: Movimiento del solenoide en eje "Y" .....</b>	<b>23</b>
<b>Figura 25: Ejemplo de uso de un sensor de efecto hall .....</b>	<b>24</b>
<b>Figura 26: Microcontrolador pic16f628a .....</b>	<b>24</b>
<b>Figura 27: Contador de 6 bits.....</b>	<b>25</b>
<b>Figura 28: Diagrama de flujo de la unidad de generación de señales .....</b>	<b>26</b>

<i>Figura 29: Conmutación con transistor .....</i>	26
<i>Figura 30: Circuito de la unidad generadora de señales.....</i>	28
<i>Figura 31: Representación de la activación y desactivación de un solenoide .....</i>	29
<i>Figura 32: Multiplexor MM74C150 .....</i>	29
<i>Figura 33: Solenoides ubicados en los puntos precordiales .....</i>	30
<i>Figura 34: Circuito de los sensores de efecto Hall con el multiplexor.....</i>	31
<i>Figura 35: Sensor de efecto Hall oculto en un electrodo .....</i>	32
<i>Figura 36: Unidad receptora de señales oculta.....</i>	32
<i>Figura 37: El maniquí.....</i>	33
<i>Figura 38: Parte I del diagrama de flujo de la unidad receptora de señales .....</i>	34
<i>Figura 39: Parte II del diagrama de flujo de la unidad receptora de señales.....</i>	35
<i>Figura 40: Parte III del diagrama de flujo de la unidad receptora de señales.....</i>	36
<i>Figura 41: Sistema listo para utilizarse .....</i>	37
<i>Figura 42: Ejemplo de electrodos V2 y V6 mal colocados en el maniquí y los demás electrodos bien colocados y su representación en el electrocardiógrafo .....</i>	37
<i>Figura 43: Ejemplo de todos los electrodos bien colocados y su representación en el electrocardiógrafo.....</i>	38
<i>Figura 44: Vista del maniquí y la colocación correcta de todos los electrodos con su representación en el electrocardiógrafo.....</i>	38
<i>Figura 45: Programador PICkit 3.....</i>	41

## Índice de tablas

<i>Tabla 1: Asignación de los puntos precordiales a los solenoides .....</i>	30
<i>Tabla 2: Asignación de los puntos precordiales a los sensores de efecto Hall.....</i>	31